


Lab 3

A. Lab Implementation

1. Block diagram

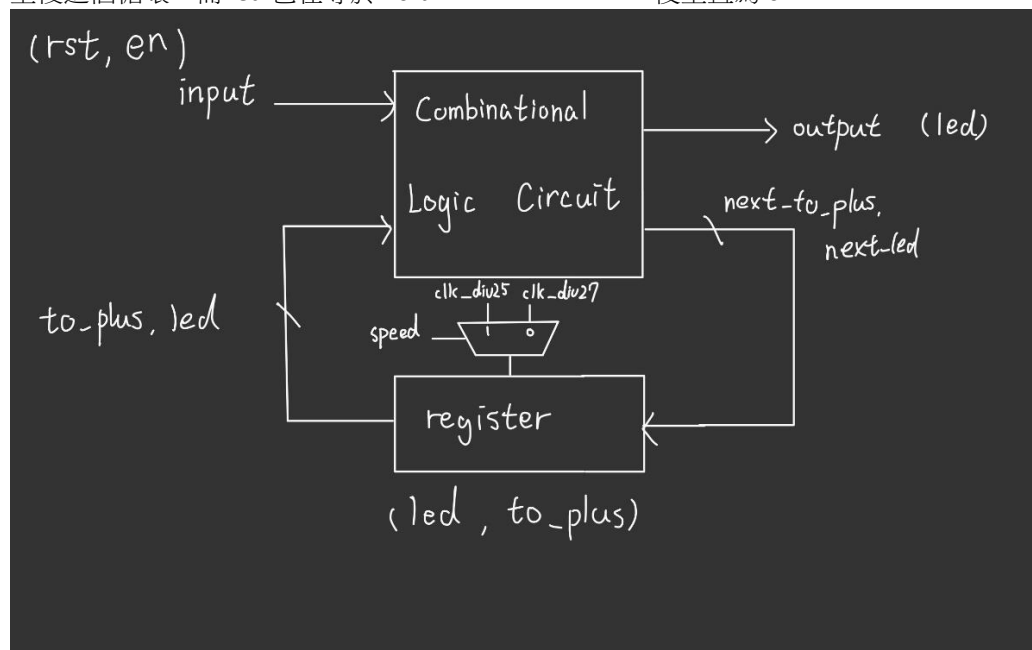
a. Lab3_1:

第一題我用了一個叫 `to_plus` 的 reg 作為每次 `led` 要變成下一個狀態所要加上的數值，並在 `led` 改變後，將 `to_plus` 向右移一格，當 `to_plus = 16b'0001000100010001` 時，將他設為 `16b'1000100010001000`，並重複這個循環，而 `led` 也在等於 `16'b1111111111111111` 後重置為 0。



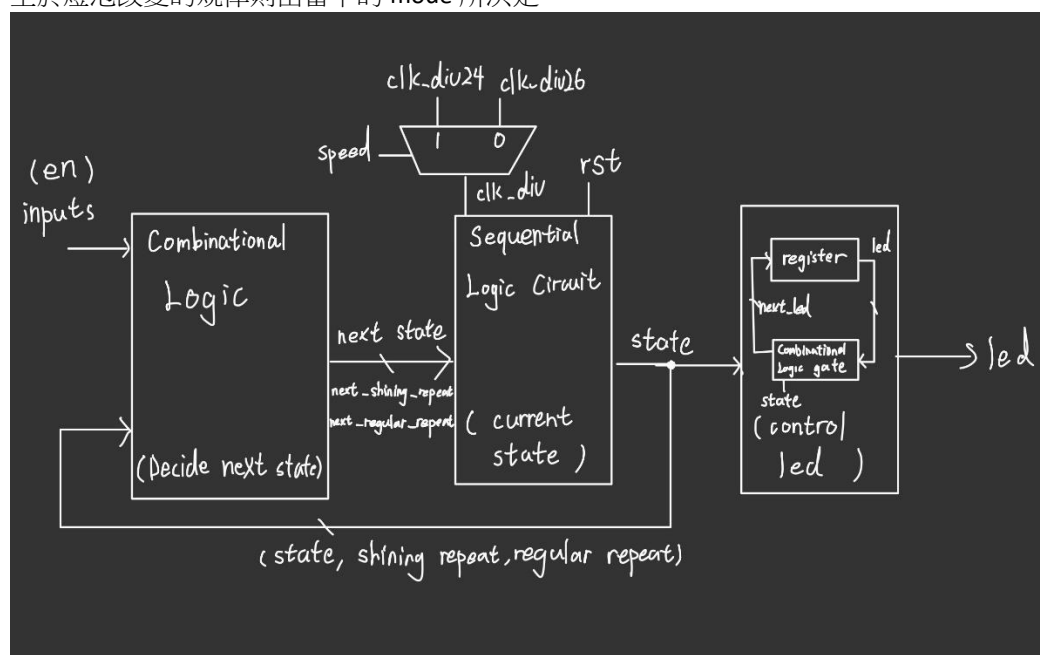
b. Lab3_2:

第二題我用了 3 個狀態，分別為 `regular mode`，`escape mode` 和 `shining mode`，並設了 `regular_repeat` 和 `shining_repeat` 來計算分別在兩個 mode 中 `led` 所重複的次數，並讓各個 mode 在達到切換條件時切換。至於燈泡改變的規律則由當下的 mode 所決定。



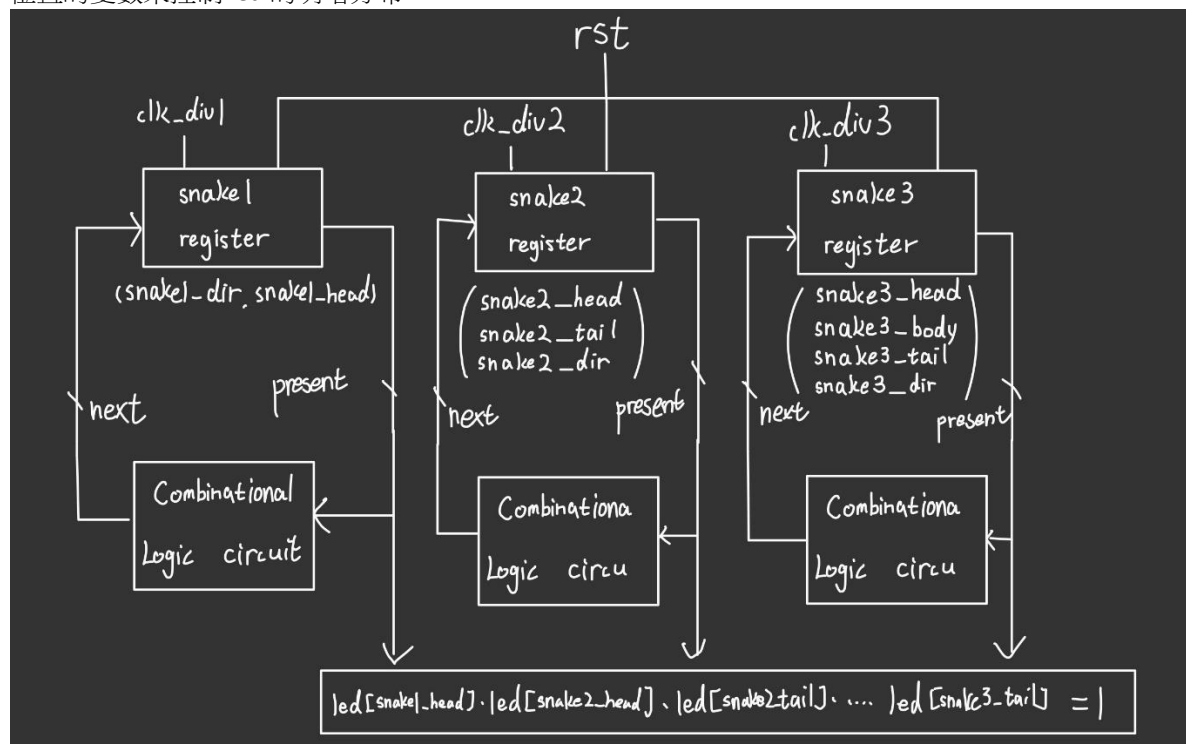
c. Lab3_3:

先用了三個 clock divider 產生的 clk_div 來分別作為三隻蛇的 clk ，以達到三隻蛇移動速度不同的效果，並用多個變數，如:snake1_head、snake2_tail 之類的變數來記錄三隻蛇分別的位置，最後再用記錄蛇所在的位置的變數來控制 led 的明暗分布。



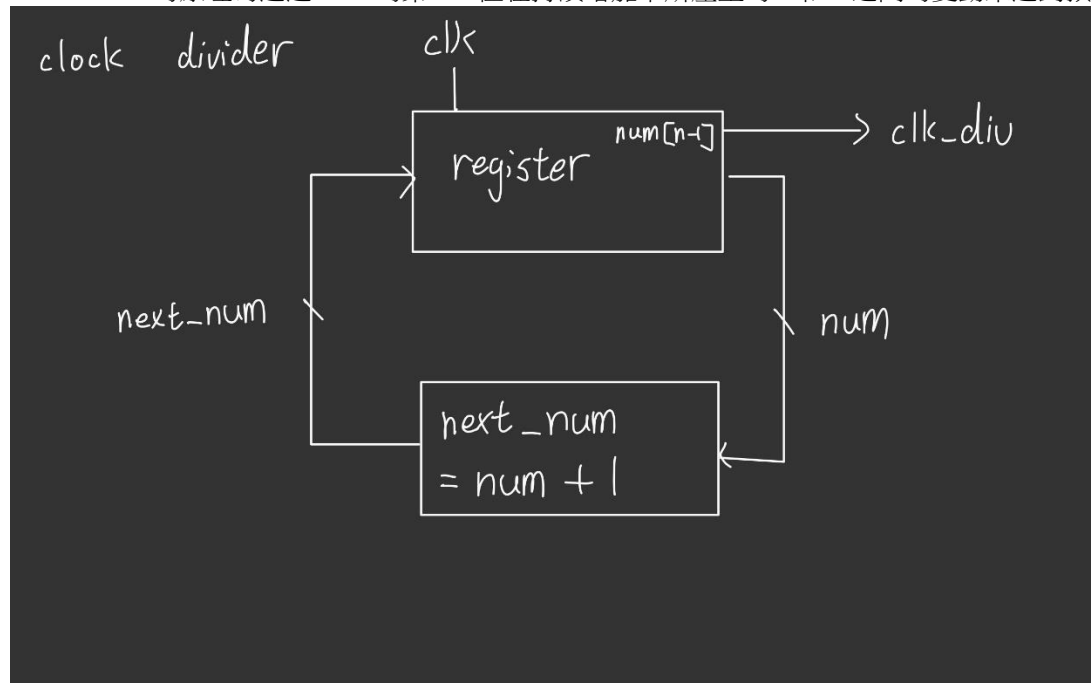d. clock divider

clock divider 的原理為透過 num 的第 $n-1$ 位在持續增加下所產生的 1 和 0 之間的變動來達到預期的效果



2.partial code

a.Lab3_1:

to_plus 的部分我先令了兩個變數，to_plus 和 next_to_plus，next_to_plus 用來儲存下一個 clk edge 的 to_plus，並在下一個 clk edge 賦值給 to_plus。

```
25 wire clk_div,clk_div25,clk_div27;
26 wire[15:0]to_plus;
27 reg [15:0]next_to_plus,next_led;
```

下圖為決定 next_to_plus 的部分

```
51 always@(posedge clk_div , posedge rst)begin
52     if(rst | to_plus == 16'b0000000000000000) begin
53         | next_to_plus <= 16'b1000100010001000;
54     end
55     else if (en == 1'b0)begin
56         | next_to_plus <= to_plus ;
57     end
58     else if (to_plus == 16'b0001000100010001)begin
59         | next_to_plus <= 16'b0000000000000000;
60     end
61     else begin
62         | next_to_plus <= (to_plus / 16'd2);
63     end
64 end
65 assign to_plus = next_to_plus;
```

另一個部分為 clk divider 的部分，用 num 第 n-1 位 0 和 1 之間的變動來達到題目要的效果

```
2 module clock_divider(clk,clk_div);
3     input clk;
4     output clk_div;
5     parameter n = 25;
6     reg[n-1:0]num;
7     wire[n-1:0]next_num;
8     always@(posedge clk)begin
9         | num <= next_num;
10    end
11    assign next_num = num + 1;
12    assign clk_div = num[n-1];
13 endmodule
```

下圖為速度控制的部分，利用 speed 是否為 1 來決定 clk_div 是速度較快的 clk_div25 還是較慢的 clk_div27。

```
33 wire clk_div,clk_div25,clk_div27;
34 assign clk_div = (speed)?clk_div25 : clk_div27;
```

最後則是控制 led 的部分，用 to_plus 和當前狀態的 led 組成 next_led

```
37 always@(posedge clk_div , posedge rst)begin
38     if(rst) begin
39         | next_led <= 16'b0000000000000000;//reset the led
40     end
41     else if (en == 1'b0)begin
42         | next_led <= led ;
43     end
44     else if (led == 16'b1111111111111111)begin
45         | next_led <= 16'b0000000000000000;
46     end
47     else begin
48         | next_led <= led + to_plus;
49     end
50 end
51
52 assign led = next_led;
```

b.Lab3_2:

這部分的 code 分成多個部分，分別為控制 mode、控制 regular_repeat、控制 shining_repeat 和控制 led 的部分，至於 clk_div 的控制則和 lab3_1 一樣

下圖為控制 mode 的部分和 mode 需要轉變的條件，由於有些需要空置一個 cycle，所以我用了以下的方法來控制，這邊以 regular mode 為例：將 mode 的改變條件設為該 mode 最後的狀態，在那個 clk edge 時，next_mode 會等於 escape mode，而這樣下個 cycle 就仍然會是 regular mode，因此只要在 regular mode 中多設一個條件，讓 led 在 regular repeat = 3 且 led 為全亮時，next_led 依然為全亮，這樣即可以達到 demo 影片中的效果。

```

41 always@(posedge clk_div , posedge rst ,posedge change_state)begin
42     if(rst)begin
43         state <= regular_mode;
44     end
45     else if (change_state)begin
46         state <= next_state;
47         change_state <= 0;
48     end
49     else begin
50         state <= next_state;
51     end
52 end
53
54 always@(*)begin
55     if(!en)
56         next_state <= state;
57     else if(state == regular_mode & regular_repeat == 2'b11 & dir == 0 & led == 16'b1111111111111111)begin
58         next_state <= esscape_mode_down;
59     end
60     else if(state == regular_mode & regular_repeat == 2'b11 & dir == 1 & led == 16'b1111111111111111)begin
61         next_state <= esscape_mode_up;
62     end
63     else if(state == esscape_mode_down & dir == 1)begin
64         next_state <= esscape_mode_up;
65         change_state <= 1;
66     end
67     else if(state == esscape_mode_up & dir == 0)begin
68         next_state <= esscape_mode_down;
69         change_state <= 1;
70     end
71     else if(state == esscape_mode_down & led == 16'b0000000000000000)begin
72         next_state <= shining_mode;
73     end
74     else if(state == esscape_mode_up & led == 16'b1111111111111111)begin
75         next_state <= regular_mode;
76     end
77     else if(state == shining_mode & shining_repeat == 3'b100 & led == 16'b1111111111111111)begin
78         next_state <= regular_mode;
79     end
80     else
81         next_state <= state;
82 end

```

下圖為控制 regular_repeate 的部分，regular_repeat 會在每個 clk cylce 加一，並再重複三次後歸 0

```

always@(posedge clk_div , posedge rst)begin
    if(rst)begin
        regular_repeat <= 2'b00;
    end
    else begin
        regular_repeat <= next_regular_repeat;
    end
end

always @(*) begin
    if(!en)
        next_regular_repeat <= regular_repeat;
    else if(regular_repeat == 2'b11)
        next_regular_repeat <= 2'b00;
    else if(state == regular_mode & led == 16'b1110111011101110)
        next_regular_repeat <= regular_repeat + 2'b01;
    else
        next_regular_repeat <= regular_repeat;
end

```

下圖為控制 shining_repeat 的部分，和 regular_repeat 是一樣的概念

```

104 always@(posedge clk_div , posedge rst)begin
105     if(rst)begin
106         shining_repeat <= 3'b000;
107     end
108     else begin
109         shining_repeat <= next_shining_repeat;
110     end
111 end
112
113 always @(*) begin
114     if(!len)
115         next_shining_repeat <= shining_repeat;
116     else if(shining_repeat == 3'b101)
117         next_shining_repeat <= 3'b000;
118     else if(state == shining_mode & led == 16'b1111111111111111)
119         next_shining_repeat <= shining_repeat + 3'b001;
120     else
121         next_shining_repeat <= shining_repeat;
122 end

```

最後則為控制 led 在不同 mode 中所需做的轉換的部分

```

124 always@(posedge clk_div , posedge rst)begin
125     if(rst)begin
126         led <= 16'b0000000000000000;
127     end
128     else if (change_state)begin
129         led <= next_led;
130         change_state <= 0;
131     end
132     else begin
133         led <= next_led;
134     end
135 end
136 always @(*)begin
137     if(!len)
138         next_led <= led;
139     else if(state == regular_mode)begin
140         if(led == 16'b0000000000000000)
141             next_led <= 16'b1000100010001000;
142         else if(led == 16'b1000100010001000)
143             next_led <= 16'b1100110011001100;
144         else if(led == 16'b1100110011001100)
145             next_led <= 16'b1110111011101110;
146         else if(led == 16'b1110111011101110)
147             next_led <= 16'b1111111111111111;
148         else if(led == 16'b1111111111111111 & regular_repeat == 2'b11)
149             next_led <= 16'b1111111111111111;
150         else if(led == 16'b1111111111111111)
151             next_led <= 16'b0000000000000000;
152     end
153     else if(state == escape_mode_down)begin
154         if(dir)
155             next_led <= led * 4 + 3;
156         else
157             next_led <= led >> 2;
158     end
159     else if(state == escape_mode_up)begin
160         if(dir)
161             next_led <= led * 4 + 3;
162         else
163             next_led <= led >> 2;
164     end
165     else if(state == shining_mode)begin
166         if(led == 16'b1111111111111111)
167             next_led <= 16'b0000000000000000;
168         else if(led == 16'b0000000000000000 && shining_repeat == 3'b101)
169             next_led <= 16'b1000100010001000;
170         else if(led == 16'b0000000000000000)
171             next_led <= 16'b1111111111111111;
172     end
173     else
174         next_led <= led;
175 end

```

c. Lab3_3:

第三題分為兩大部分，分別為 led 的控制和蛇的位置以及下一步行動的判斷

下圖為 cik_div 的部分，我使用了三個 clock divider 來控制三隻蛇分別的移動頻率。

```

26  clock_divider #(24) div24(.clk(clk), .clk_div(clk_div1));
27  clock_divider #(25) div25(.clk(clk), .clk_div(clk_div2));
28  clock_divider #(26) div26(.clk(clk), .clk_div(clk_div3));

always @(posedge clk_div1,posedge rst)begin
    if(rst)begin
        snake1_head <= 4'b1111;
        snake1_dir <= RIGHT;
    end
    else if (en) begin
        snake1_head <= next_snake1_head;
        snake1_dir <= next_snake1_dir;
    end
end

```

(snake2、3 也和左圖一樣)

三隻蛇的下一步則分別使用三個 always block 來判斷，看蛇的左右是否有其他蛇或是牆壁，如下圖所示 (以 snake1 作為例子)

```

82  always @(*) begin
83      if((snake1_head - 4'b0001 == snake2_head | snake1_head - 4'b0001 == snake2_tail )& snake1_dir == RIGHT) begin
84          if(snake1_head == 4'b1111)begin
85              next_snake1_dir <= RIGHT;
86              next_snake1_head <= snake1_head;
87          end
88          else begin
89              next_snake1_dir <= LEFT;
90              next_snake1_head <= snake1_head + 4'b0001;
91          end
92      end
93      else if(snake1_dir == LEFT & snake1_head == 4'b1111)begin
94          if(snake1_head - 4'b0001 == snake2_head | snake1_head - 4'b0001 == snake2_tail )begin
95              next_snake1_dir <= RIGHT;
96              next_snake1_head <= snake1_head;
97          end
98          else begin
99              next_snake1_dir <=RIGHT;
100             next_snake1_head <= snake1_head - 4'b0001;
101         end
102     end
103     else if(snake1_dir == LEFT)begin
104         next_snake1_dir <= LEFT;
105         next_snake1_head <= snake1_head + 4'b0001;
106     end
107     else begin
108         next_snake1_dir <= RIGHT;
109         next_snake1_head <= snake1_head - 4'b0001;
110     end
111 end

```

下圖則是控制 led 的部分

```


213  always@(*) begin
214      led = 16'b0000000000000000;
215      led[snake1_head] = 1'b1;
216      led[snake2_head] = 1'b1;
217      led[snake2_tail] = 1'b1;
218      led[snake3_head] = 1'b1;
219      led[snake3_body] = 1'b1;
220      led[snake3_tail] = 1'b1;
221  end
222

```

4.FSM

a.Lab2_2:

下圖為 FSM 圖。

 

Questions and Discussions

- A. In lab3_1, rst has the highest priority than any other signal (in most hardware designs, it's true as well). How do you implement that?

Ans:

在所有賦值的 always block 中的最前面加上 if(rst)的條件判斷式，並在 always @後面的的括號中加入 posedge rst，如下圖所示，就能達到題目所要求的目的。

```

37 always@(posedge clk_div , posedge rst)begin
38     if(rst) begin
39         | next_led <= 16'b0000000000000000; //reset the led
40     end
41     else if (en == 1'b0)begin
42         | next_led <= led ;
43     end
44     else if (led == 16'b1111111111111111)begin
45         | next_led <= 16'b0000000000000000;
46     end
47     else begin
48         | next_led <= led + to_plus;
49     end
50 end
51

```

- B. In lab3_3, we simplify the direction policies of snakes to only apply at the moment the snake is going to move. What if the policies affect every time snakes meet each other? (Simply explain what you are going to change in your code).
Ex: At t cycle of 6Hz clock: when both Snake1 and Snake11 are triggered, they move.

Ans:

將原本三隻蛇分別負責賦值的 always block(下圖)中的 dir <= next_dir 拿出來寫在另一個 always block 中，並將其的 posedge clk_div 都設成移動速度最快的蛇的 clk_div。

```
43 always @(posedge clk_div1,posedge rst)begin
44     if(rst)begin
45         snake1_head <= 4'b1111;
46         snake1_dir <= RIGHT;
47     end
48     else if (en) begin
49         snake1_head <= next_snake1_head;
50         snake1_dir <= next_snake1_dir;
51     end
52 end
```

B. Problem Encountered

- 寫 lab3-1 時始不知道在修改 code 後需要重新合成，所以 program device 時都一直丟入最原始的資料，造成結果都一樣是錯的，後來問過同學後才發現需要重新合成。
- 則是卡在有些 clk 需要停一拍再做切換的部分，一開始都會直接轉換過去，後來畫圖之後想了一下，又回去看上次 lab2 的 practice 才想到用下圖的方法就可以延後一個 clk cycle。
- 3-3 一開始在想的時候卡在要如何讓蛇在相遇時，只讓先動的蛇判斷他的下一步，而原本的維持下來，後來和同學討論後才知道只要用不同的 clk_div 就可以在蛇需要移動時才將他的下一步賦值給他，並在不需要移動時只做判斷就好。

C. Suggestions

有一天小明走著進超商繳完帳單後，坐著輪椅出來
知道為什麼嗎

·
·
·

因為他繳費了(腳廢)

