


Lab 5

學號: 109021115

姓名: 吳嘉濬

A. Lab Implementation

以下為 Lab5 的 FSM：

 

初始狀態是在 IDLE state。當在 IDLE state 按下 btnL 時，訊號經過 debounce 和 one-pulse 的處理之後，成為 btnL_one 訊號，被 trigger 剛好一個 clock cycle，進入 SET state。在 SET state 中可以設定 noi(庫存)和 price(單價)，按下 enter 鍵回到 IDLE state。如果在 IDLE state 按下 btnR，產生一個 clock cycle 的 btnR_one 訊號，進入 PAYMENT state。在 PAYMENT state，我們可以設定要付的金額，其中按不同數字鍵代表著不同金額的增加或歸零，相關 code 如下：

```


if(key_valid && key_down[last_change] == 1'b1 && key_num!=4'b1111 && key_down-key_decode==0) begin //press number key
    if(key_num==4'b0000) begin //turn to 0
        next_pay=8'b0;
    end else if(key_num==4'b0001) begin //+1
        if(pay[7:4]==4'd9 && pay[3:0]==4'd9) begin
            next_pay=pay; //99
        end else if(pay[3:0]==4'd9) begin
            next_pay={pay[7:4]+1,4'd0};
        end else begin
            next_pay={pay[7:4]+1,pay[3:0]+4'd1}; //the most strange bug I ever seen
        end
    end else if(key_num==4'b0010) begin //+5
        if(pay[7:4]==4'd9 && pay[3:0]>=4'd5) begin
            next_pay=8'b10011001; //{4'd9,4'd9}
        end else if(pay[3:0]>=4'd5) begin
            next_pay={pay[7:4]+1,pay[3:0]-4'd5};
        end else begin
            next_pay={pay[7:4],pay[3:0]+4'd5};
        end
    end else if(key_num==4'b0011) begin //+10
        if(pay[7:4]==4'd9) begin
            next_pay=8'b10011001;
        end else begin
            next_pay={pay[7:4]+1,pay[3:0]};
        end
    end else if(key_num==4'b0100) begin //+50
        if(pay[7:4]>=4'd5) begin
            next_pay=8'b10011001;
        end else begin
            next_pay={pay[7:4]+4'd5,pay[3:0]};
        end
    end else begin //pressing key other than 0,1,2,3,4
        next_pay=pay;
    end
end
end

```

可以得知當我按數字 0,1,2,3,4 時，對應歸零、+1、+5、+10、+50，並把上限限制在 99。


按下 enter 鍵，會開始判斷付的金額是否夠買至少一個商品且庫存是否至少有一個，如果是的話進入 BUY state，反之直接跳到 CHANGE state。進入 BUY state 之後 7-seg 會顯示購買的數量以及所需花費的金額，led 燈會每 0.5 秒變換一次，以“亮暗亮暗亮暗”的形式在 3 秒過後進入 CHANGE state。進入 CHANGE state 之後 7-seg 會顯示購買的數量以及買家所剩的餘額，led 燈全亮 3 秒過後回到 IDLE state。

以下為 Lab5 的 block diagram：

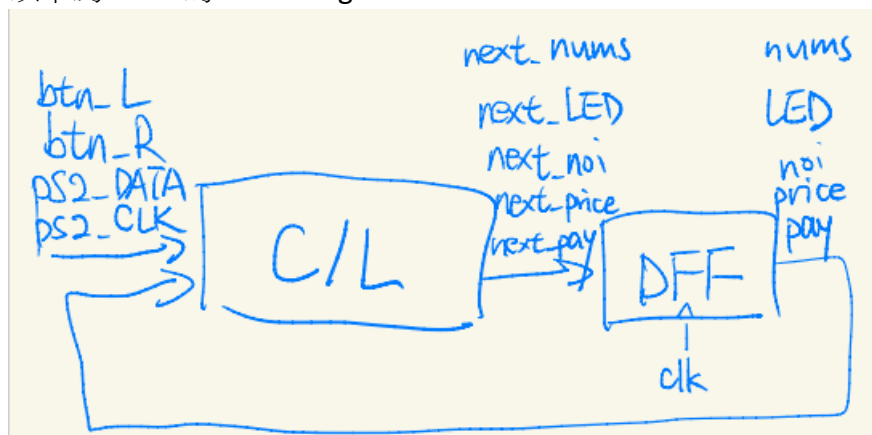

這個是最簡化的 block diagram，簡單說明了這個 FSM 的運作原理。鍵盤的輸入透過較為底層的 module KeyboardCtrl_0.v 和 Ps2Interface.v，再經過 KeyboardDecoder，最後再進入上層的 Lab5.v module，把 ps2_DATA 和 ps2_CLK 訊號做適當處理，讓我們可以接收來自鍵盤的 input 資料，並做出我們想要的行為。

以下針對細節，個別畫出對應的 block diagram：

 


這是 7-seg display 的處理過程。我們把想要顯示的數字資料從左到右 4 個 digit，依次存到 num[15:12], num[11:8], num[7:4], num[3:0] 當中，經過 DFFs 的處理我們可以每經過一個 clock cycle 切換一次顯示的 digit，之後我們用寫好的 table 經過 decoder 把它轉換成能在 7-seg 顯示出對應數字樣貌的數值，即 display。以下是對應的 code：

```
always @ (posedge clk_divider[15], posedge rst) begin
    if (rst) begin
        display_num <= 4'b0000;
        digit <= 4'b1111;
    end else begin
        case (digit)
            4'b1110 : begin
                display_num <= nums[7:4];
                digit <= 4'b1101;
            end
            4'b1101 : begin
                display_num <= nums[11:8];
                digit <= 4'b1011;
            end
            4'b1011 : begin
                display_num <= nums[15:12];
                digit <= 4'b0111;
            end
            4'b0111 : begin
                display_num <= nums[3:0];
                digit <= 4'b1110;
            end
            default : begin
                display_num <= nums[3:0];
                digit <= 4'b1110;
            end
        endcase
    end
end
```

```
always @ (*) begin
    case (display_num)
        0 : display = 7'b1000000; //0000
        1 : display = 7'b1111001; //0001
        2 : display = 7'b0100100; //0010
        3 : display = 7'b0110000; //0011
        4 : display = 7'b0011001; //0100
        5 : display = 7'b0010010; //0101
        6 : display = 7'b0000010; //0110
        7 : display = 7'b1111000; //0111
        8 : display = 7'b0000000; //1000
        9 : display = 7'b0010000; //1001
        10: display = 7'b0111111; //1010 "-"
        default : display = 7'b1111111;
    endcase
end
```

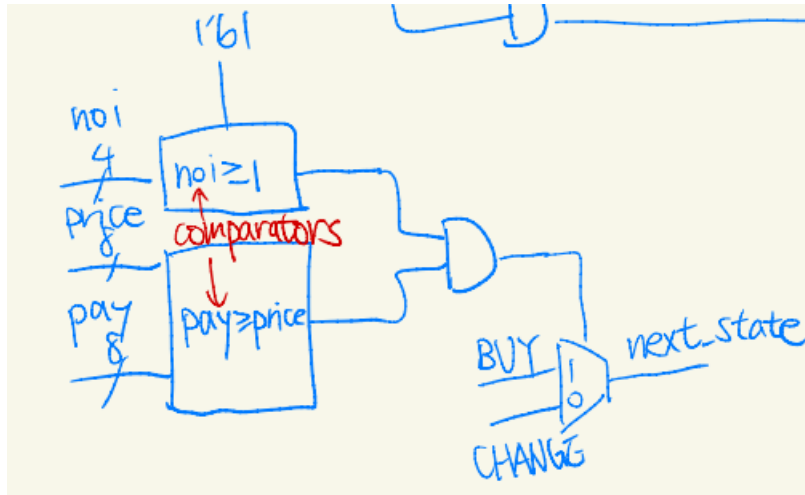
以下是在 PAYMENT state 按下 enter 鍵之後判斷要進入哪一個 state 對應的電路：



利用 2 個 comparator 去比較庫存是否 ≥ 1 還有付的錢是否 \geq 商品單價(即買得起 ≥ 1 件商品)，之後再把它 and 起來，如果此 $\text{signal} == 1'b1$ ， $\text{next_state} = \text{BUY}$ ；如果此 $\text{signal} == 1'b0$ ， $\text{next_state} = \text{CHANGE}$ 。對應 code 如下：

```
if (pay10 >= price10 && noi >= 4'd1) begin //buy at least one item
    next_state = BUY;
    can_bought = pay10 / price10;
    bought = (noi >= can_bought) ? can_bought : noi;
    paid10 = price10 * bought;
    back10 = pay10 - paid10;
    paid1 = paid10 / 10;
    paid0 = paid10 % 10;
    back1 = back10 / 10;
    back0 = back10 % 10;
    next_nums = {bought, 4'b1010, paid1, paid0};
    next_noi = noi - bought;
    next_LED = 16'b1111111111111111;
    next_cnt = 32'd0;
end else begin
    next_state = CHANGE;
    next_nums = {4'b0, 4'b1010, pay};
    next_LED = 16'b1111111111111111;
    next_cnt = 32'd0;
end
```

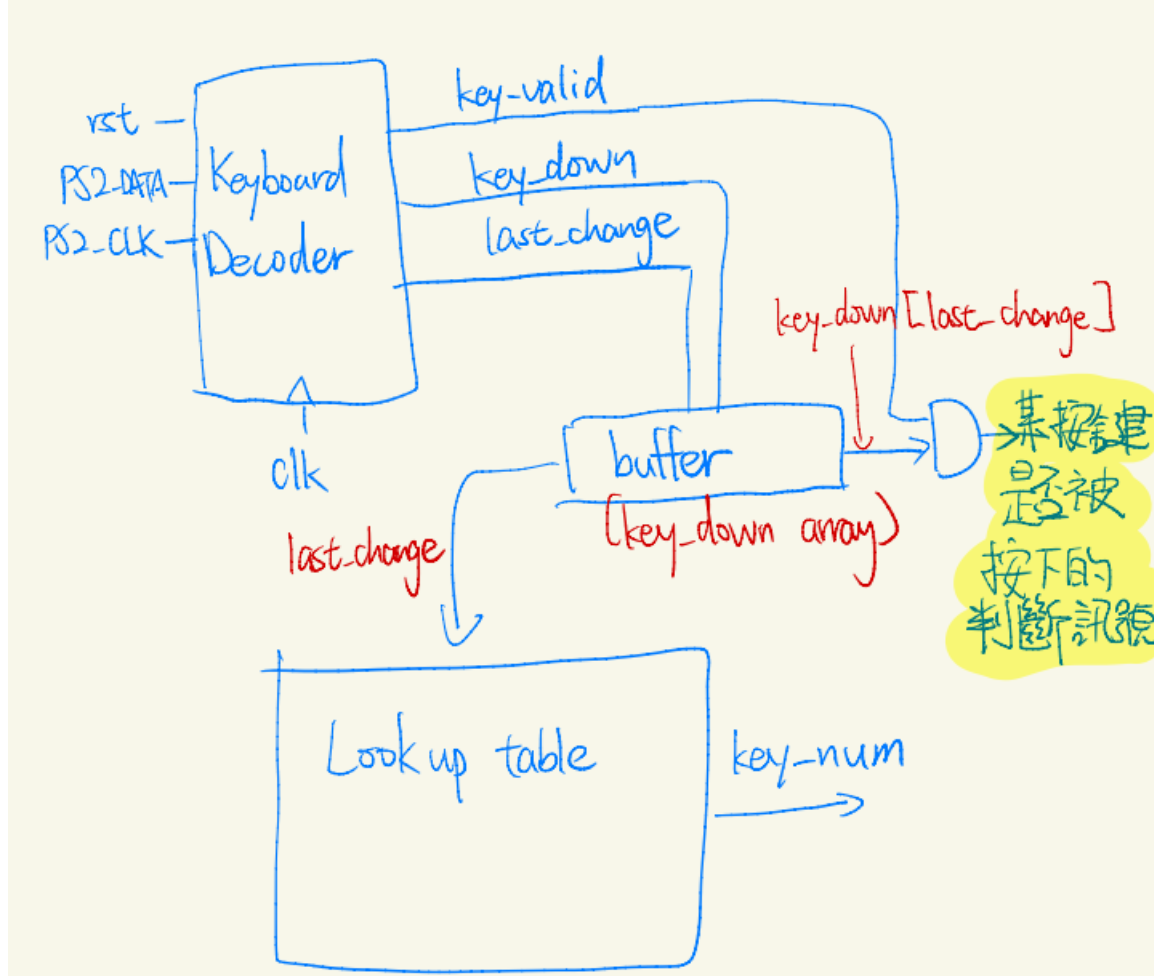補充一下這幾行 code 的意思。pay10、price10、back10 分別是指 pay、price、back 在 10 進位下的數值，can_bought 是指可以購買的數量，bought 是指實際購買的數量，這會受限於庫存是否充足，這會由第 4 行的 code 進行相關處理。



以上是“判斷某按鍵是否被按下”以及“如何得知按了哪個數字鍵”的相關電路。經過 KeyboardDecoder module，我們可以得到 `key_valid`, `key_down`, `last_change` 的訊號，尋找在 `key_down` array 中 index 為 `last_change` 的那一個訊號看是否為高電位且當下的 `key_valid` 是否也是高電位，如果都是的話，這意味著最新按下的那個按鍵正在被 trigger，進而採取對應的動作。以下為對應的 code：

```
if(key_valid && key_down[last_change] == 1'b1 && key_num!=4'b1111 && key_down-key_decode==0) begin //press number key
```

我們也可以利用 `last_change` 的值在 lookup table 中找到對應的 `key_num`，得知我們按了哪個數字鍵。以下為對應的 code：

```
parameter [8:0] KEY_CODES [0:19] = {
    9'b0_0100_0101, // 0 => 45
    9'b0_0001_0110, // 1 => 16
    9'b0_0001_1110, // 2 => 1E
    9'b0_0010_0110, // 3 => 26
    9'b0_0010_0101, // 4 => 25
    9'b0_0010_1110, // 5 => 2E
    9'b0_0011_0110, // 6 => 36
    9'b0_0011_1101, // 7 => 3D
    9'b0_0011_1110, // 8 => 3E
    9'b0_0100_0110, // 9 => 46

    9'b0_0111_0000, // right_0 => 70
    9'b0_0110_1001, // right_1 => 69
    9'b0_0111_0010, // right_2 => 72
    9'b0_0111_1010, // right_3 => 7A
    9'b0_0110_1011, // right_4 => 6B
    9'b0_0111_0011, // right_5 => 73
    9'b0_0111_0100, // right_6 => 74
    9'b0_0110_1100, // right_7 => 6C
    9'b0_0111_0101, // right_8 => 75
    9'b0_0111_1101 // right_9 => 7D
};

always@(*) begin
    case(last_change)
        KEY_CODES[00] : key_num = 4'b0000;
        KEY_CODES[01] : key_num = 4'b0001;
        KEY_CODES[02] : key_num = 4'b0010;
        KEY_CODES[03] : key_num = 4'b0011;
        KEY_CODES[04] : key_num = 4'b0100;
        KEY_CODES[05] : key_num = 4'b0101;
        KEY_CODES[06] : key_num = 4'b0110;
        KEY_CODES[07] : key_num = 4'b0111;
        KEY_CODES[08] : key_num = 4'b1000;
        KEY_CODES[09] : key_num = 4'b1001;
        KEY_CODES[10] : key_num = 4'b0000;
        KEY_CODES[11] : key_num = 4'b0001;
        KEY_CODES[12] : key_num = 4'b0010;
        KEY_CODES[13] : key_num = 4'b0011;
        KEY_CODES[14] : key_num = 4'b0100;
        KEY_CODES[15] : key_num = 4'b0101;
        KEY_CODES[16] : key_num = 4'b0110;
        KEY_CODES[17] : key_num = 4'b0111;
        KEY_CODES[18] : key_num = 4'b1000;
        KEY_CODES[19] : key_num = 4'b1001;
        default      : key_num = 4'b1111;
    endcase
end
```

B. Questions and Discussions

- A. Regarding Note 2, we only need to handle the first key press and ignore the subsequent ones. How can this be achieved? How can you prevent continuous detection of a positive signal when a key is pressed and held down? E.g., in the SET state, pressing and holding '2' will add 5 dollars only once.

我參考 sample code 並在我的 module 中定義 wire [127:0] key_decode = 1 << last_change;，利用 key_decode 去 represent 哪個按鍵剛被 press/release，如此，我在所有判斷按鍵是否被按下的 if statement 中額外加上 "key_down-key_decode==0" 的判斷條件(也就是 key_down==key_decode)，即可確保在同一時間只有一個按鍵能有反應，因為如果在同一時間有超過兩個按鍵被按住，key_down 就不會等於 key_decode 了。

在 KeyboardDecoder.v 的 FSM 中有以下 code：

```
GET_SIGNAL_DOWN : begin
    state <= WAIT_RELEASE;
    key <= {been_extend, been_break, key_in};
    been_ready <= 1'b1;
end
WAIT_RELEASE : begin
    if (valid == 1) begin
        state <= WAIT_RELEASE;
    end else begin
        state <= WAIT_FOR_SIGNAL;
        been_extend <= 1'b0;
        been_break <= 1'b0;
    end
end
```

如果不去理會 valid 的值，無條件讓 state<=WAIT_FOR_SIGNAL 的話，如此一來，即使是長按按鍵不放，下一個 clock cycle 也會進入 WAIT_FOR_SIGNAL state，因此只會接收到按一次按鍵的資訊。下方為修正後的 code：

```
WAIT_RELEASE : begin
    state <= WAIT_FOR_SIGNAL;
    been_extend <= 1'b0;
    been_break <= 1'b0;
end
```

- B. Regarding Question A, what can we do if we ignore Note 2? In this case, when a key is pressed first, another key can still become active (e.g., pressing two keys simultaneously.) You can explain your thoughts or use part of the code to illustrate.

如果忽略 Note 2 的要求，我們可以在同個時間點讓不止一個被同時按下的按鍵一起被偵測到(利用 key_down array 可以做相對應的判斷)，這樣的話，我們可以像 sample 一樣定義當按著 shift 鍵的同時按數字鍵以及沒有按 shift 鍵時按數字鍵時，產生不同的 display 效果。至於如何達到先按的按鍵不放時，後按的按鍵也可以有效果，方法很簡單，利用 last_change 的值可以幫助我們得知最近一次 press/release 的按鍵是哪個，進而做出對應的操作。

C. Problem Encountered

一開始在實作"判斷按鍵是否有被按下"的功能時，我使用以下 code：


```

if(key_valid && key_down[last_change] == 1'b1 && key_num!=4'b1111 && key_down-key_decode==0) begin //press number key
    if(LED[15]==1'b1) begin //set noi
        next_noi=key_num;
    end else begin //set price
        next_price={price[3:0],key_num};
    end
end
end

```

第一行的 if statement 在判斷數字按鍵是否有被按下(以及是否只有單一按鍵同時被按下)。結果實際用鍵盤測試時發現我按數字鍵時沒有產生任何變化，7-seg 上沒有顯示我 press 的 key number。但因為我當時是參照助教給的 sample，還蠻肯定出錯的地方應該不在這裡，所以我認真重新 trace 一遍助教的 sample code 和我的 code 的差異處，才發現在 KeyboardDecoder.v 中，press 或是 release 一個按鍵會使 key_valid signal 被 trigger 剛好一個 clock cycle，而 key_valid 所使用的 clock frequency 和 FSM's clock frequency 是一致的。而在我起初的 design 當中，兩者的 clock frequency 並不一致，我的 FSM 的 clock frequency 遠低於 key_valid signal 的 clock frequency，導致當 key_valid 被 trigger 一個 clock cycle 時，我的 FSM 不一定會遭遇 posedge，所以無法把 key_valid==1'b1 的資訊 update 到 FSM 當中，進而影響到上方 if statement 的判斷。以下兩張圖的 clock frequency 必須一致：

```

always@(posedge clk or posedge rst) begin //clk_div1
    if(rst) begin
        state<=IDLE;
        nums<=16'b1010101010101010; //"----"
        LED<=16'b0;
        cnt<=32'd0;
        noi<=4'd9;
        price<={4'd1,4'd0};
        pay<=8'd0;
    end else begin
        state<=next_state;
        nums<=next_nums;
        LED<=next_LED;
        cnt<=next_cnt;
        noi<=next_noi;
        price<=next_price;
        pay<=next_pay;
    end
end
end

```

```

always @ (posedge clk, posedge rst) begin
    if (rst) begin
        key_valid <= 1'b0;
        key_down <= 511'b0;
    end else if (key_decode[last_change] && pulse_been_ready) begin
        key_valid <= 1'b1;
        if (key[8] == 0) begin
            key_down <= key_down | key_decode;
        end else begin
            key_down <= key_down & (~key_decode);
        end
    end else begin
        key_valid <= 1'b0;
        key_down <= key_down;
    end
end
end

```

D. Suggestions

每次在寫 report 時，遇到最棘手的問題就是如何畫好 block diagram，雖然最近有提供之前 lab2, lab3 的 report 範本，但還是希望可以在課堂上教學如何畫 block diagram，不然每次都不確定自己是否畫得夠清楚或是畫得太細微。